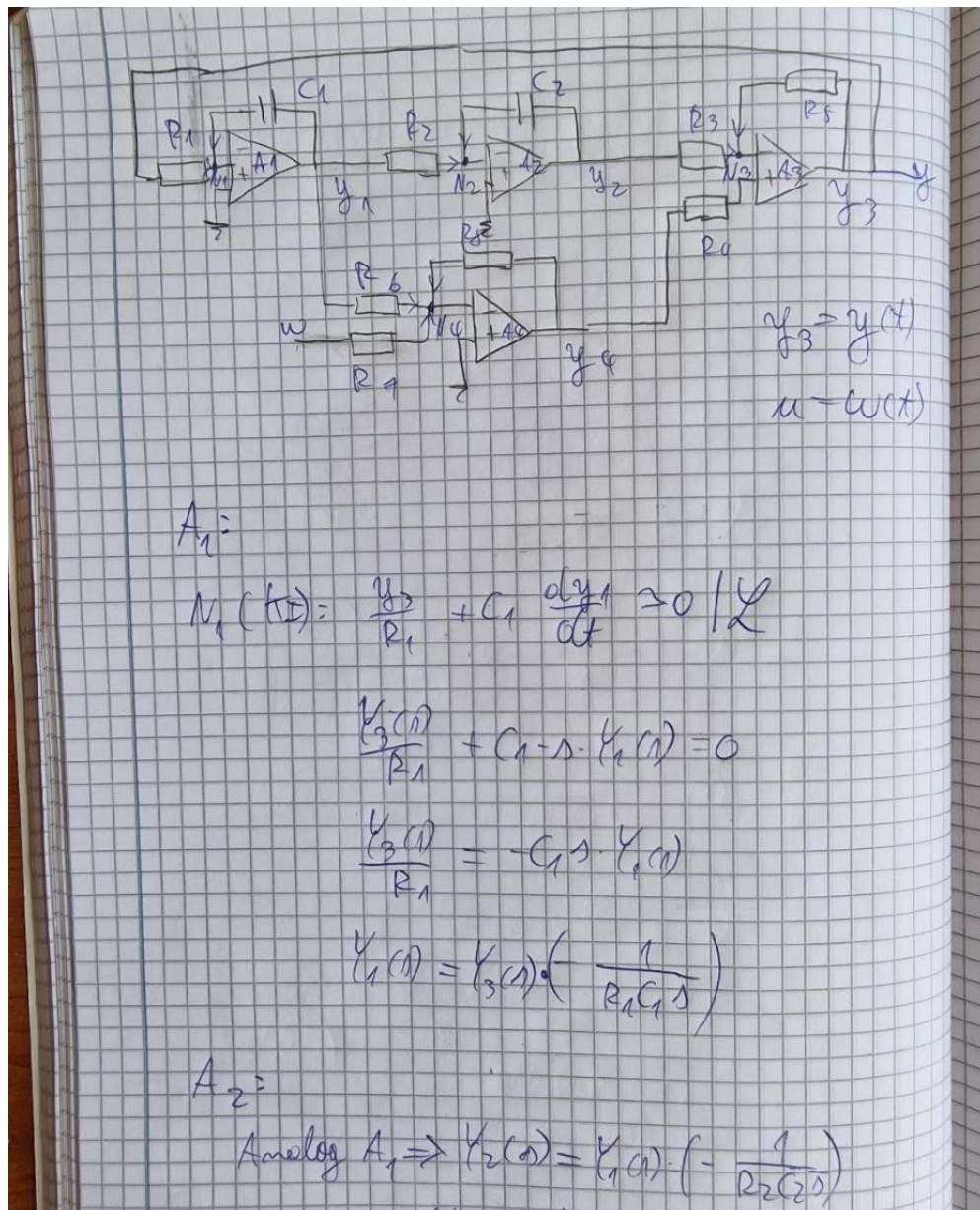


## Tema curs 7

Olaru Constantin – Alexandru

Grup 30121

Determinarea functiei de transfer echivalente folosind tipurile de conexiuni ale sistemelor:



$A_3 =$

$$N_3(y) = \frac{y_2}{R_3} + \frac{y_3}{R_5} = 0$$

$$y_3 = -\frac{R_5}{R_3} y_2$$

$$A_3 \text{ numerator} \Rightarrow y_3 = -\left(\frac{R_5}{R_3} y_2 + \frac{R_5}{R_4} y_4\right)$$




$A_4 =$

$$N_4(y) = \frac{\omega}{R_7} + \frac{y_1}{R_6} + \frac{y_4}{R_8} = 0$$
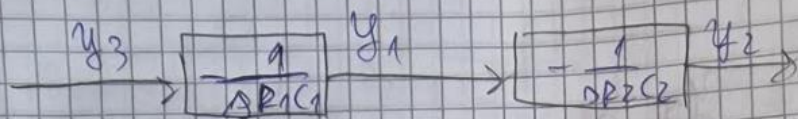
$$y_4 = -\frac{R_8}{R_7} \omega - \frac{R_8}{R_6} y_1$$





$$y_2(s) = - \frac{1}{sR_2C_2} y_1(s)$$

$$y_2(s) = - \frac{1}{sR_2C_2} \cdot \left( - \frac{1}{sR_1C_1} \right) y_3(s)$$

$$y_2(s) = \frac{1}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2} y_3(s)$$

$$y_4(s) = - \frac{R_8}{R_7} \omega + \frac{R_8}{R_6} y_3(s) - \frac{1}{R_1 C_1 s}$$

$$y_3(s) = - \frac{R_5}{R_3} \cdot \frac{1}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2} y_3(s) - \frac{R_5}{R_4} \cdot \left( - \frac{R_8}{R_7} \omega + \frac{R_8}{R_6} y_3(s) - \frac{1}{R_1 C_1 s} \right)$$

$$\left( - \frac{R_8}{R_7} \omega + \frac{R_8}{R_6} y_3(s) - \frac{1}{R_1 C_1 s} \right)$$

$$\begin{aligned} y_3(s) &\neq y_3(s) \cdot \frac{R_5}{s^2 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2} + \frac{R_5 R_8}{s R_1 R_4 R_6 C_1} \omega \\ &= \frac{R_5 R_8}{R_4 R_7} \omega \end{aligned}$$

$$y_3(s) \left( 1 + \frac{R_5}{s^2 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2} + \frac{R_5 R_6}{s R_1 R_4 R_6 C_1} \right) = \frac{R_5 R_6}{R_4 R_1} \omega$$

$$y_3(s) \left( \frac{s^2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_6 R_7 + R_4 R_5 R_6 R_7 + R_2 R_3 R_5 R_7 R_6}{s^2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_6 R_7 C_1 C_2} \right)$$

$$= \frac{s^2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_6 R_7 C_1 C_2}{s^2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_6 R_7 C_1 C_2} \omega$$

$$\frac{y_3(s)}{u(s)} = \frac{s^2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_6 R_7 C_1 C_2}{s^2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_6 R_7 + R_4 R_5 R_6 R_7 + R_2 R_3 R_5 R_7 R_6}$$

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_6 C_1^2}{s^2 + \frac{R_4 R_5 + R_2 R_3 R_5}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6}}$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 s^2}{s^2 + \frac{R_4 R_5 + R_2 R_3 R_5}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_6}}$$